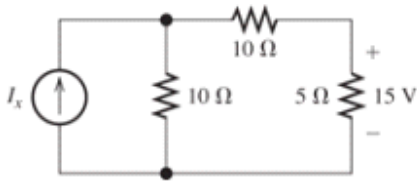


**P1.65.** Determine the value of  $I_x$  in the circuit shown in **Figure P1.65**.



**Figure P1.65**

$$V_1 = IR_1$$

$$15 = I(5)$$

$$I = 3 \text{ A}$$

$$V_2 = IR_2$$

$$V_2 = 3(10)$$

$$V_2 = 30 \text{ V}$$

$$V_3 = V_1 + V_2$$

$$V_3 = 45 \text{ V}$$

$$I_x = 3 + 4.5$$


$$I_x = 7.5 \text{ A}$$

$$V_3 = IR_3$$

$$45 = I(10)$$

$$I = 4.5 \text{ A}$$

**P1.67.** The circuit shown in **Figure P1.67** is the electrical model for an electronic megaphone, in which the  $8\text{-}\Omega$  resistance models a loudspeaker, the source  $V_x$  and the  $5\text{-k}\Omega$  resistance represent a microphone, and the remaining elements model an amplifier. Given that the power delivered to the  $8\text{-}\Omega$  resistance is  $8 \text{ W}$ , determine the current circulating in the right-hand loop of the circuit. Also, determine the value of the microphone voltage  $V_x$ .

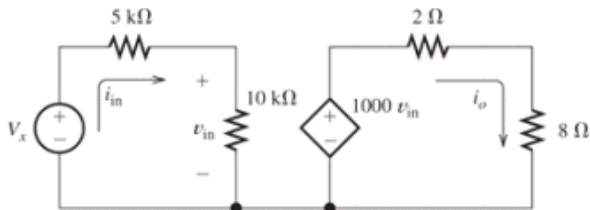

**Figure P1.67**

$$1000 v_{in} = 2 i_o + 8 i_o$$

$$1000 v_{in} = 10 i_o$$

$$v_{in} = \frac{10(1)}{1000}$$

$$v_{in} = .01 \text{ V}$$

$$P = VI$$

$$I = \frac{P}{V}$$

$$V = \frac{P}{I}(8)$$

$$V = 8 \text{ V}$$

$$V = IR$$

$$8 = I(8)$$

$$I = 1 \text{ A}$$

$$V = i_{in} R$$


$$.01 = i_{in} (10 \times 10^3)$$

$$i_{in} = .000001 \text{ A}$$


$$-V_x + 5000 i_{in} + .01 = 0$$

$$V_x = .015 \text{ V}$$

**P1.68.** Consider the circuit shown in **Figure P1.68**.

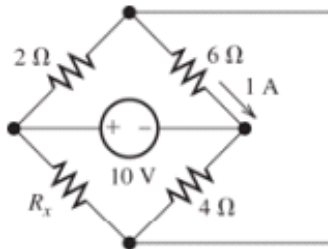

**Figure P1.68**

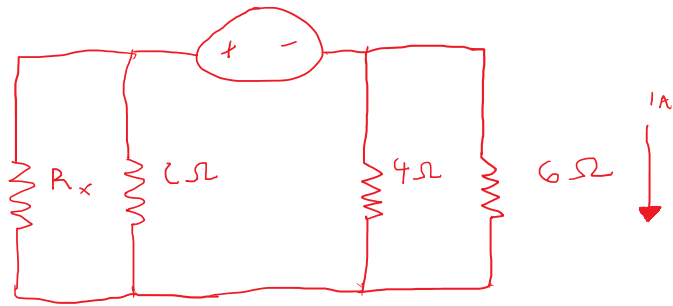

- Which elements are in series?
- Which elements are in parallel?
- Apply Ohm's and Kirchhoff's laws to solve for  $R_x$ .

A.) None are in series

B.)  $2\Omega$  and  $R_x$ ;  $4\Omega$  and  $6\Omega$

C.)  $V = IR$   
 $V = 1(6)$   
 $V = 6V$

$6 = I(4)$   
 $I = \frac{3}{2} A$

$-R_x I + 10 - 6 = 0$   
 $R_x I = 4V$


$2 + I = \frac{5}{2}$   
 $I = \frac{1}{2} A$

$V = IR$   
 $I = 2A$

$V = IR_x$   
 $4 = \frac{R_x}{2}$

$R_x = 8\Omega$

**P1.71.** Determine the value of  $v_x$  and  $i_y$  in the circuit shown in **Figure P1.71**.

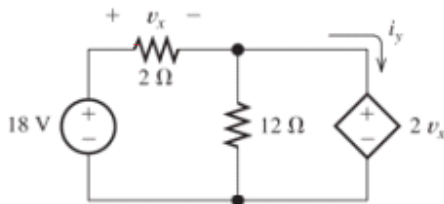

**Figure P1.71**

$-18 + v_x + 2v_x = 0$

$3v_x = 18$

$v_x = 6V$

$V = IR$

$6 = I(2)$

$I = 3A$

$-2v_x + 12i = 0$   
 $i = 1A$

$3 - 1 - i_y = 0$

$i_y = 2A$

$$6 = I(2)$$

$$I = 3 \text{ A}$$

\*P1.75. The circuit shown in Figure P1.75 contains a voltage-controlled current source. Solve for  $v_s$ .

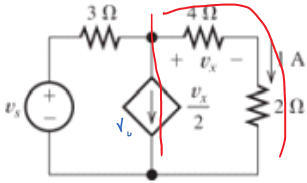


Figure P1.75

$$V_x = I_x R_x$$

$$V_x = 1(4)$$

$$V_x = 4 \text{ V}$$

$$i = \frac{V_x}{2}$$

$$i = 2 \text{ A}$$

$$i_s - i - i_x = 0$$

$$i_s = i + i_x$$

$$i_s = 2 + 1$$

$$i_s = 3 \text{ A}$$

$$V_c = (4 + 2) i$$

$$V_c = 6 \text{ V}$$

$$-v_s + 9 + 6 = 0$$

$$v_s = 15 \text{ V}$$

P1.76. For the circuit shown in Figure P1.76, solve for  $i_s$ . What types of sources are present in this circuit?

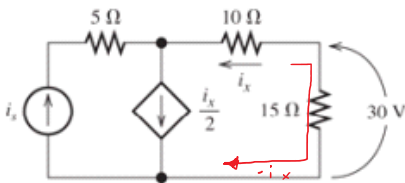


Figure P1.76

$$V = i_x R$$

$$30 = i_x (15)$$

$$i_x = 2 \text{ A}$$

Current source and  
voltage-controlled current  
source

$$i_s + (-i_x) + \frac{i_x}{2} = 0$$

$$i_s - 1 = 0$$

$$i_s = 1 \text{ A}$$